

## CIRCUITOS LÓGICOS

Diseñar el circuito lógico de las siguientes proposiciones:


1.  $(p \vee q) \wedge \neg r$
2.  $[p \wedge (\neg q \wedge r)] \vee (s \vee \neg t)$
3.  $(p \vee \neg q) \vee (p \wedge q)$
4.  $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg q \wedge r)$
5.  $p \rightarrow q$
6.  $(\neg p \wedge q) \vee (p \rightarrow q)$
7.  $\neg (p \vee q) \rightarrow \neg p \wedge \neg q$
8.  $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

**IMPORTANTE**  
 $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$   
 $p \Leftrightarrow q; p \equiv q$

9.  $(p \rightarrow q) \vee q$
10.  $(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \rightarrow (p \wedge q)$
11. De la falsedad de la proposición:  $(p \rightarrow \neg q) \vee (\neg r \rightarrow s)$ , deduce que el valor de verdad de los esquemas moleculares:

- I.  $(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg q$
- II.  $(\neg r \vee q) \Leftrightarrow [(\neg q \vee r) \wedge s]$
- III.  $(p \rightarrow q) \rightarrow [(p \vee q) \wedge \neg q]$ ; son respectivamente

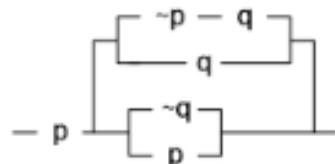12. Expresa el siguiente circuito lógico mediante un esquema molecular.



## CIRCUITOS LÓGICOS

Diseñar el circuito lógico de las siguientes proposiciones:

13.  $(p \vee q) \wedge \neg r$
14.  $[p \wedge (\neg q \wedge r)] \vee (s \vee \neg t)$
15.  $(p \vee \neg q) \vee (p \wedge q)$
16.  $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg q \wedge r)$
17.  $p \rightarrow q$
18.  $(\neg p \wedge q) \vee (p \rightarrow q)$
19.  $\neg (p \vee q) \rightarrow \neg p \wedge \neg q$
20.  $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

**IMPORTANTE**  
 $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$   
 $p \Leftrightarrow q; p \equiv q$

21.  $(p \rightarrow q) \vee q$
22.  $(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \rightarrow (p \wedge q)$
23. De la falsedad de la proposición:  $(p \rightarrow \neg q) \vee (\neg r \rightarrow s)$ , deduce que el valor de verdad de los esquemas moleculares:

- IV.  $(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg q$
- V.  $(\neg r \vee q) \Leftrightarrow [(\neg q \vee r) \wedge s]$
- VI.  $(p \rightarrow q) \rightarrow [(p \vee q) \wedge \neg q]$ ; son respectivamente

24. Expresa el siguiente circuito lógico mediante un esquema molecular.

